

Samenvatting elektronische signalen 2

Haroen Viaene

16 januari 2016

Inhoudsopgave

1 Inverterende versterker

2

1 Inverterende versterker

ingangsspanning $U_i = \frac{U_o}{A_{uo}} = \frac{U_o}{\infty} = 0V$

versterking $A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1}$