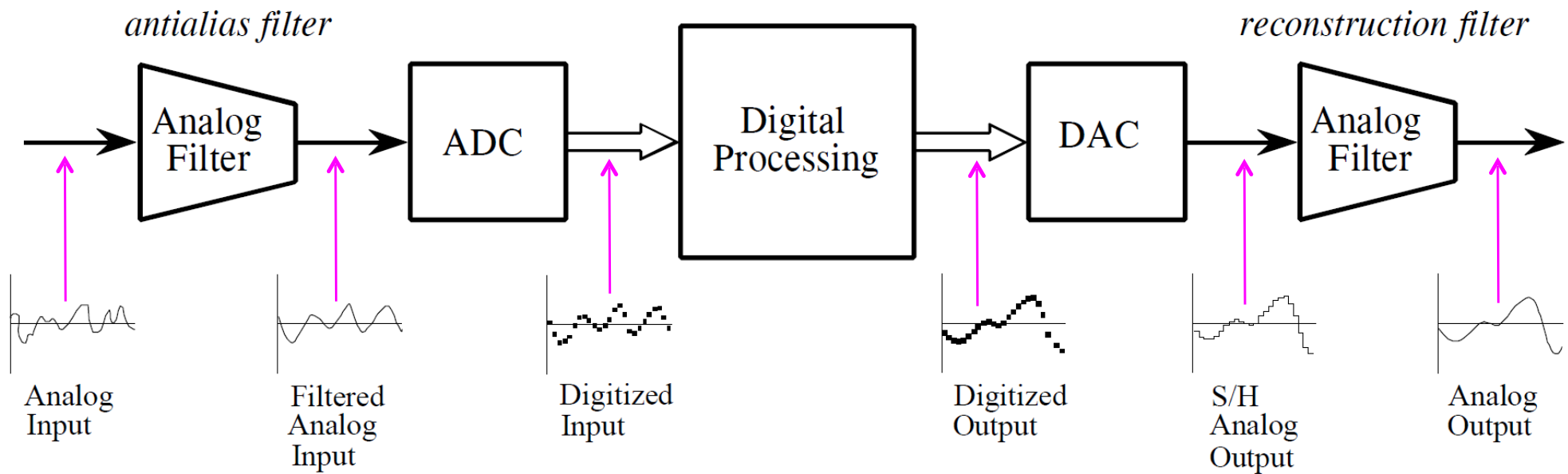


Elektronische signalen 2


Data conversie schakelingen Inleiding

P. Debbaut

Blokschema DSP-systeem



Bemonstering

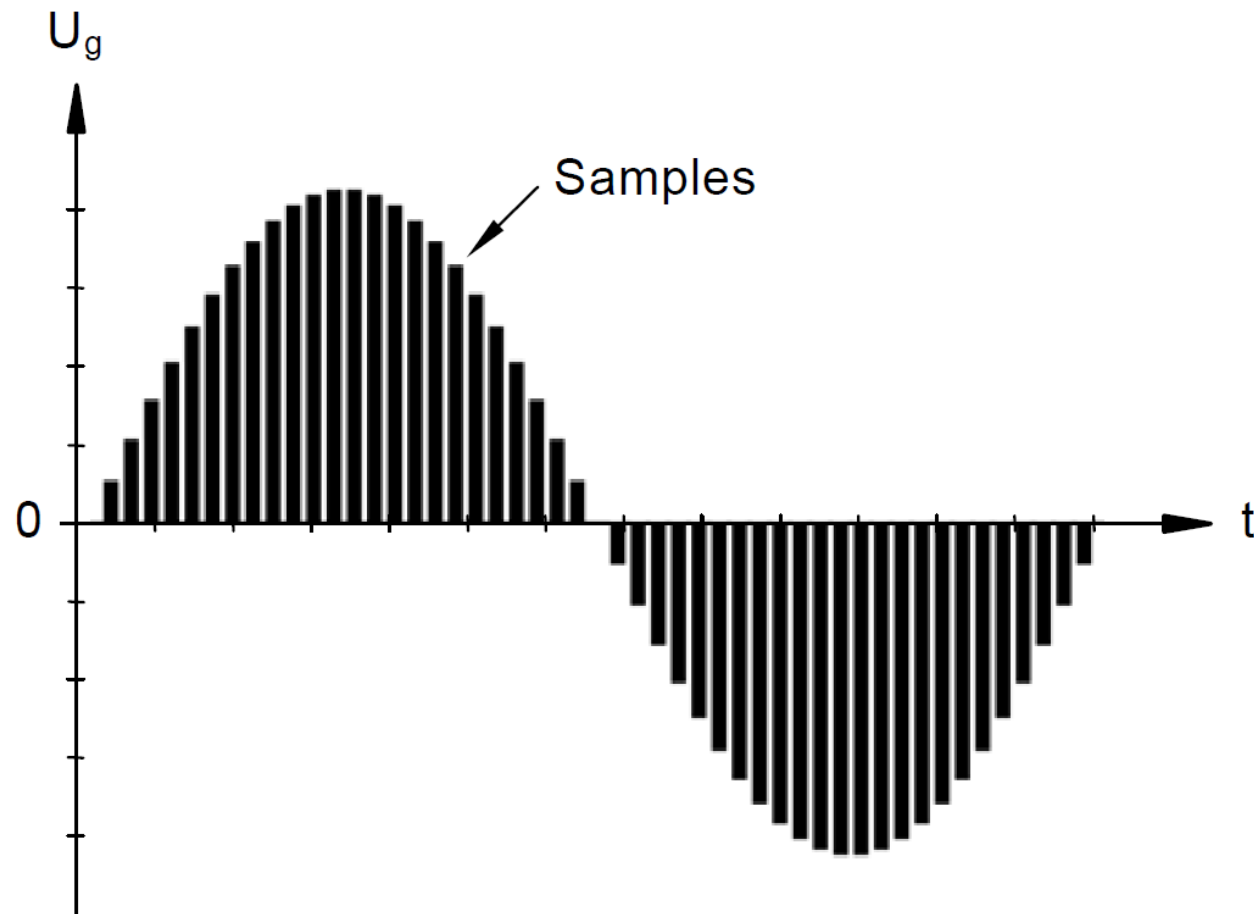


Bemonsteringstheorema Nyquist-Shannon

Bemonsteringsfrequentie $\geq 2 \times$ hoogste frequentie ingangssignaal




Anders ontstaan er aliasing-fouten!

Aliasing fouten

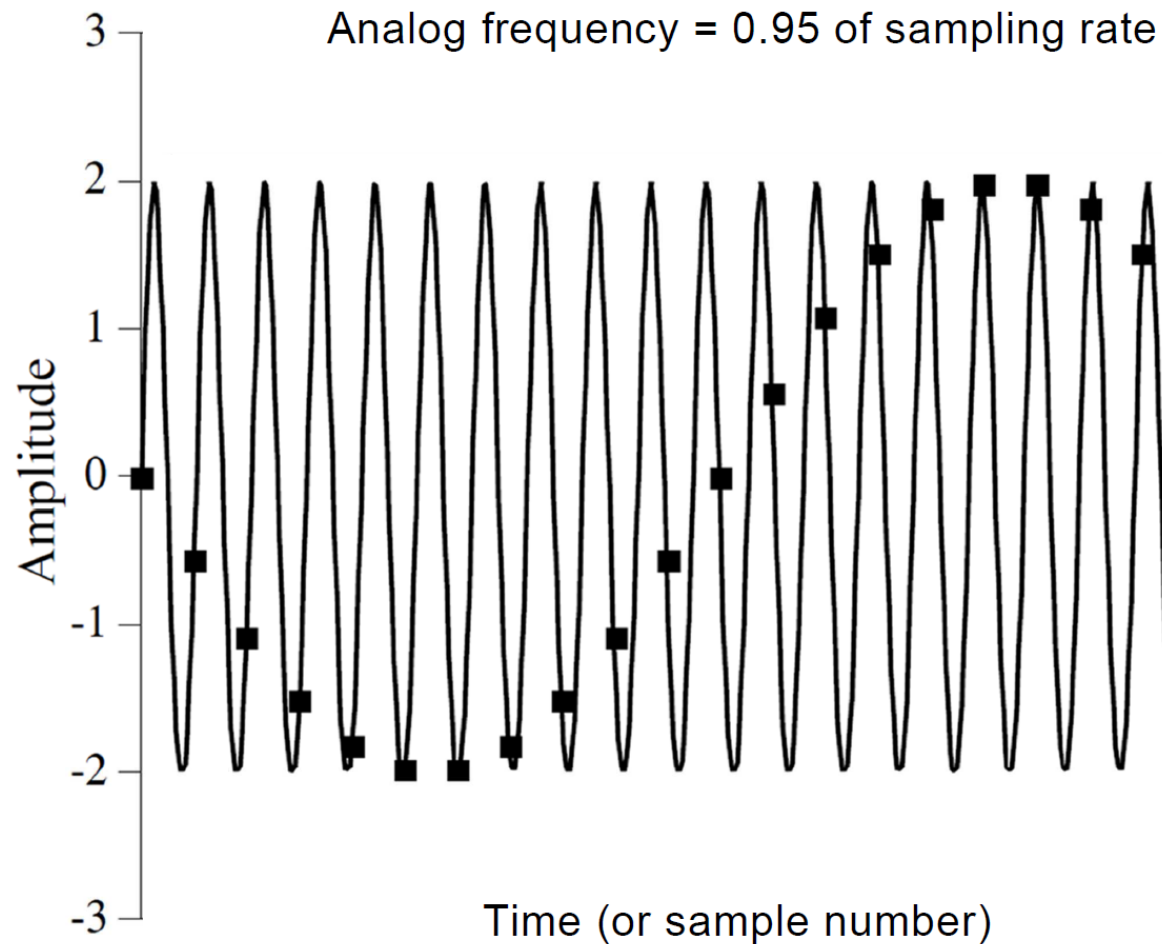

Laagdoorlaatfilter


1^e orde RC low pass filter

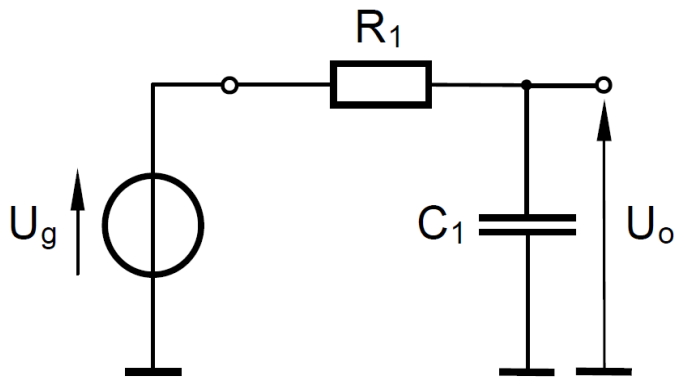

afsnijfrequentie

$$f_{xo} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

frequentiecarakteristiek 1^e orde LPF

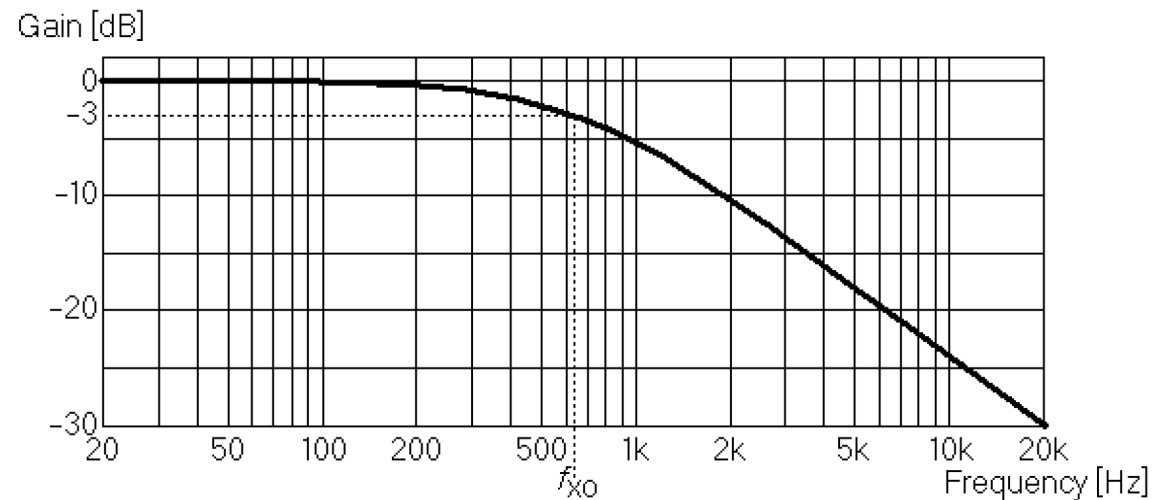


versterking in dB


$$Gain[dB] = 20 \cdot \log \left(\frac{U_{out}}{U_{in}} \right)$$

Sample-and-hold

Noodzaak S&H ?

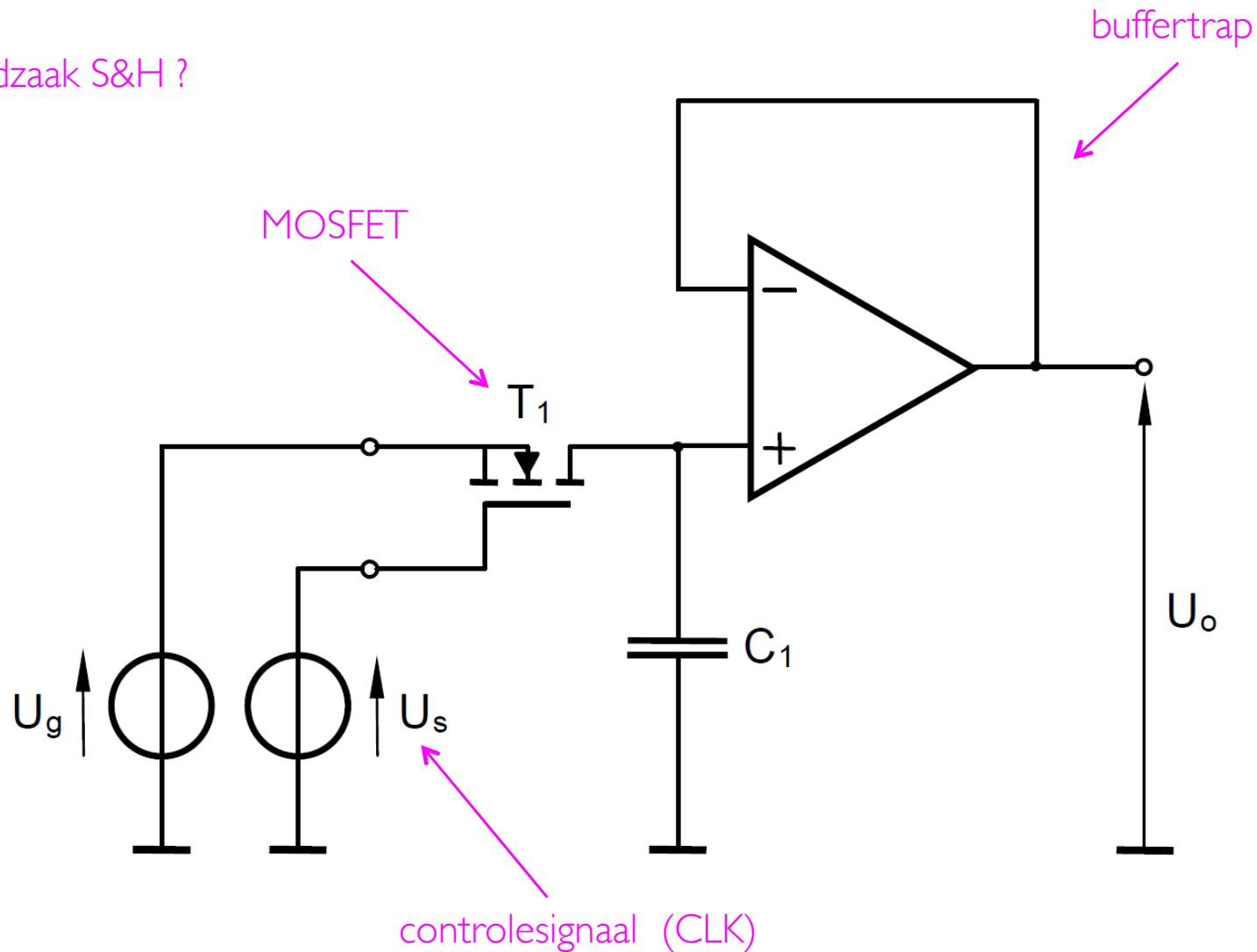


Sample-and-hold

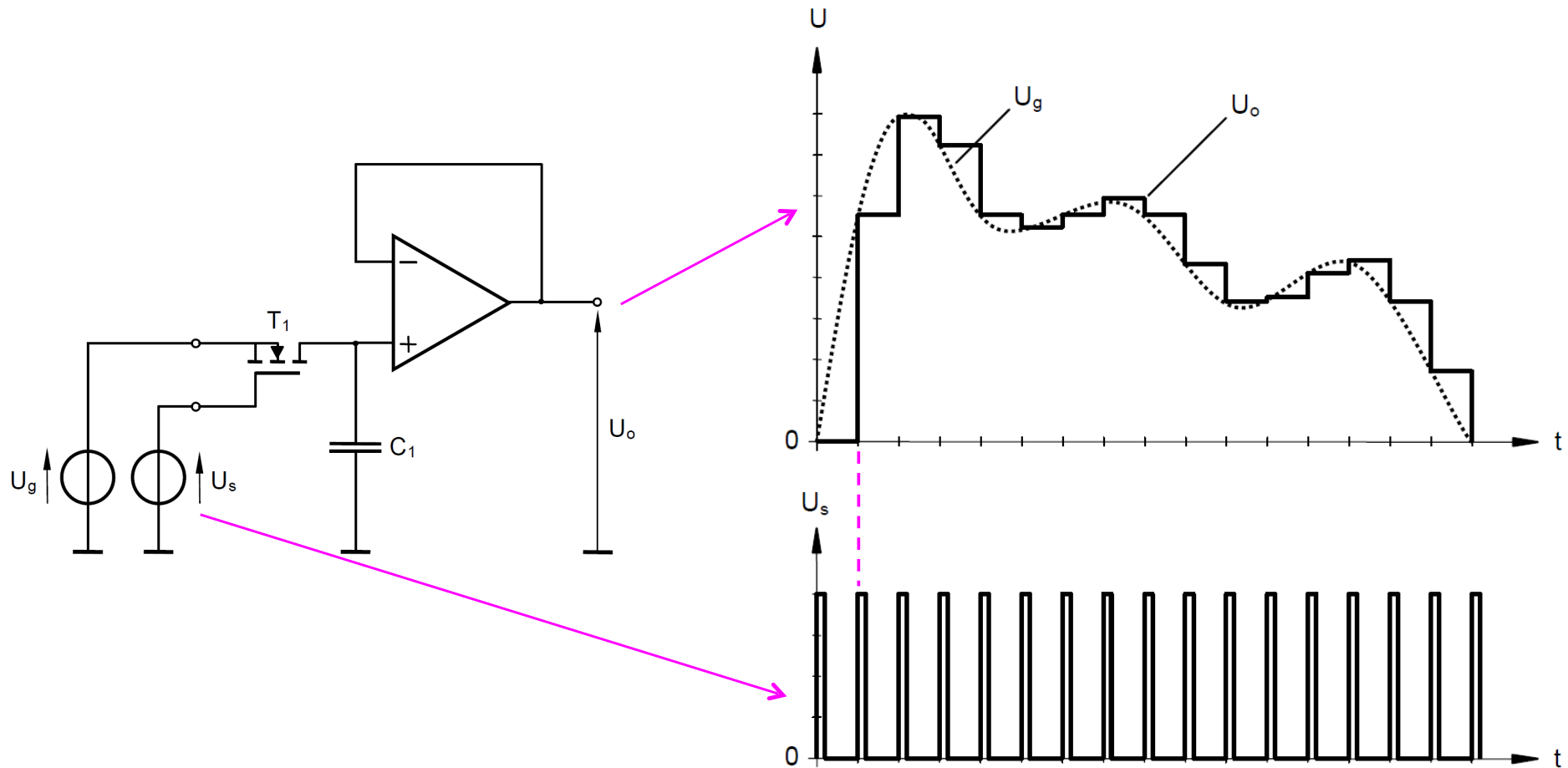


Sample-and-hold

Tracking

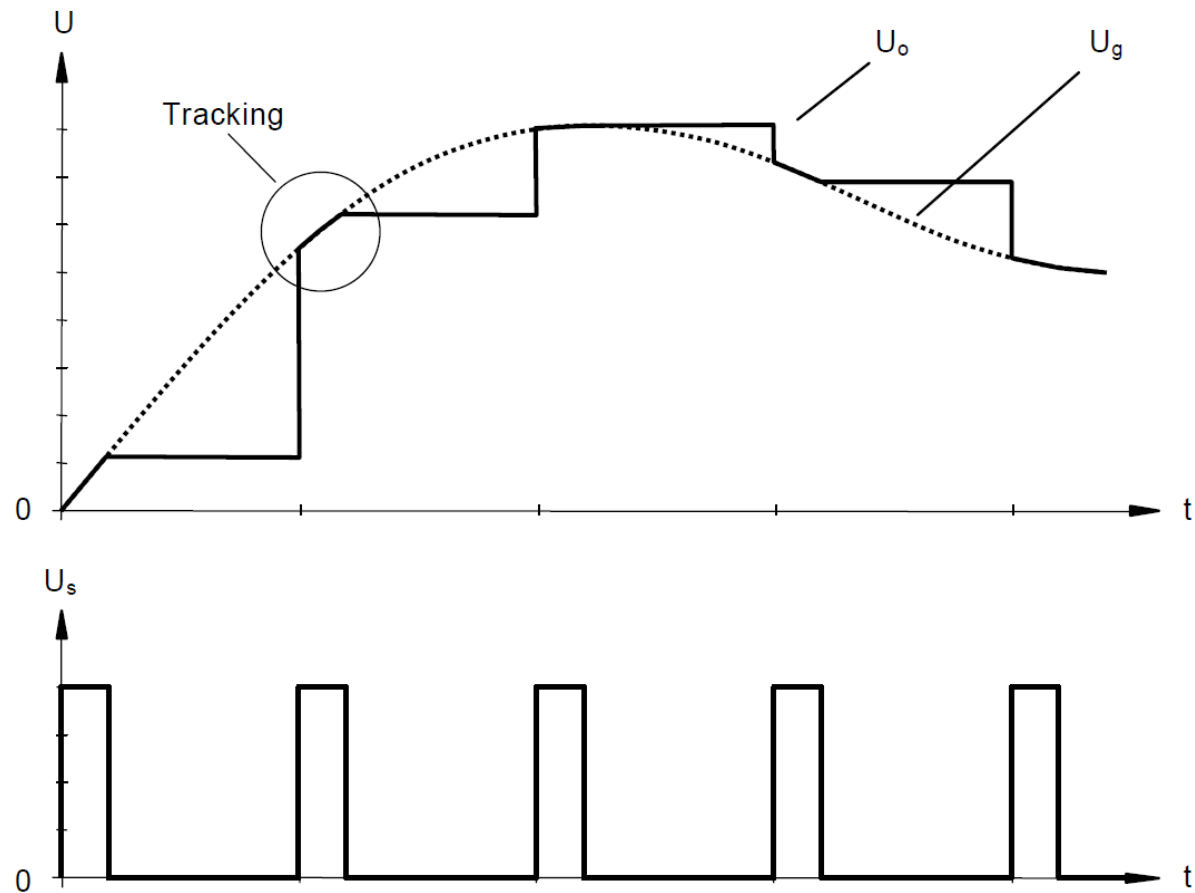

Sample-and-hold

Karakteristieke tijden

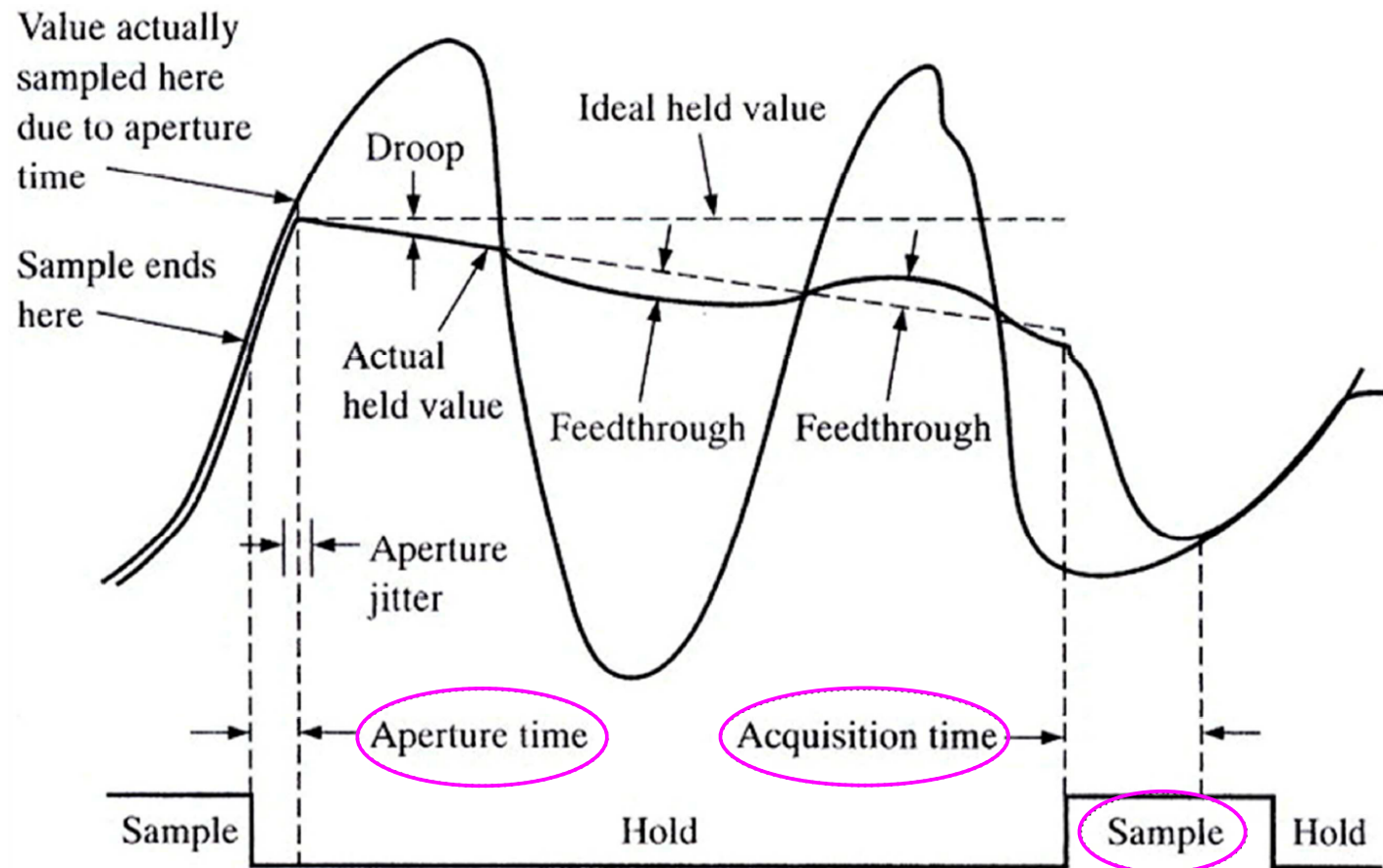

S&H AD783 – ADC AD670

