

Elektronische signalen 2

Inverterende versterker

P. Debbaut

Vereenvoudigde studie


Met ideale Opamp

Voordeel: zeer eenvoudige en betrouwbare berekeningen


Nadeel: resultaten zijn niet academisch juist
(praktisch voldoende nauwkeurig)

Principeschema

*Voedingsspanningen niet getekend!

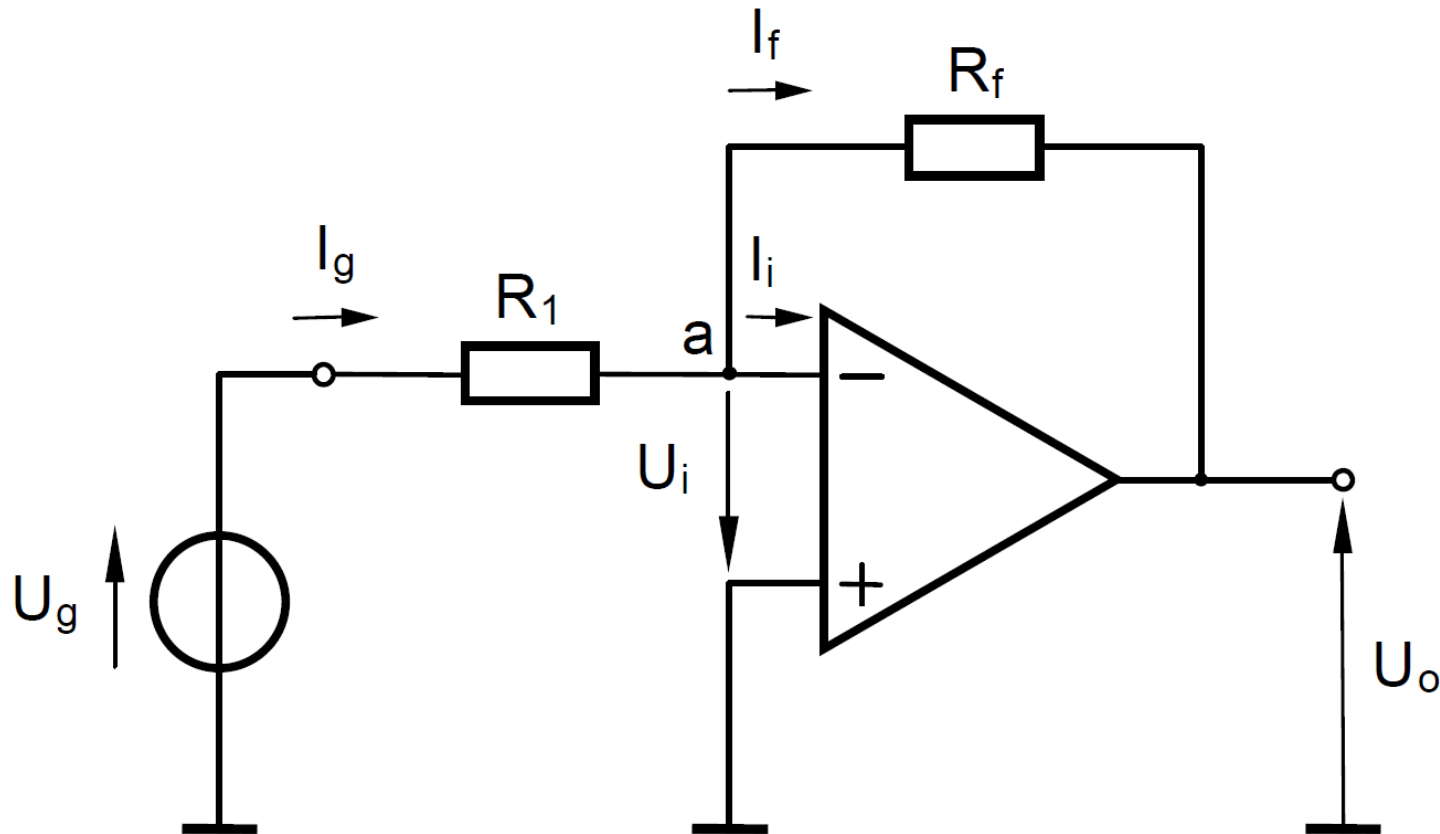


Terugkoppeling-tegenkoppeling

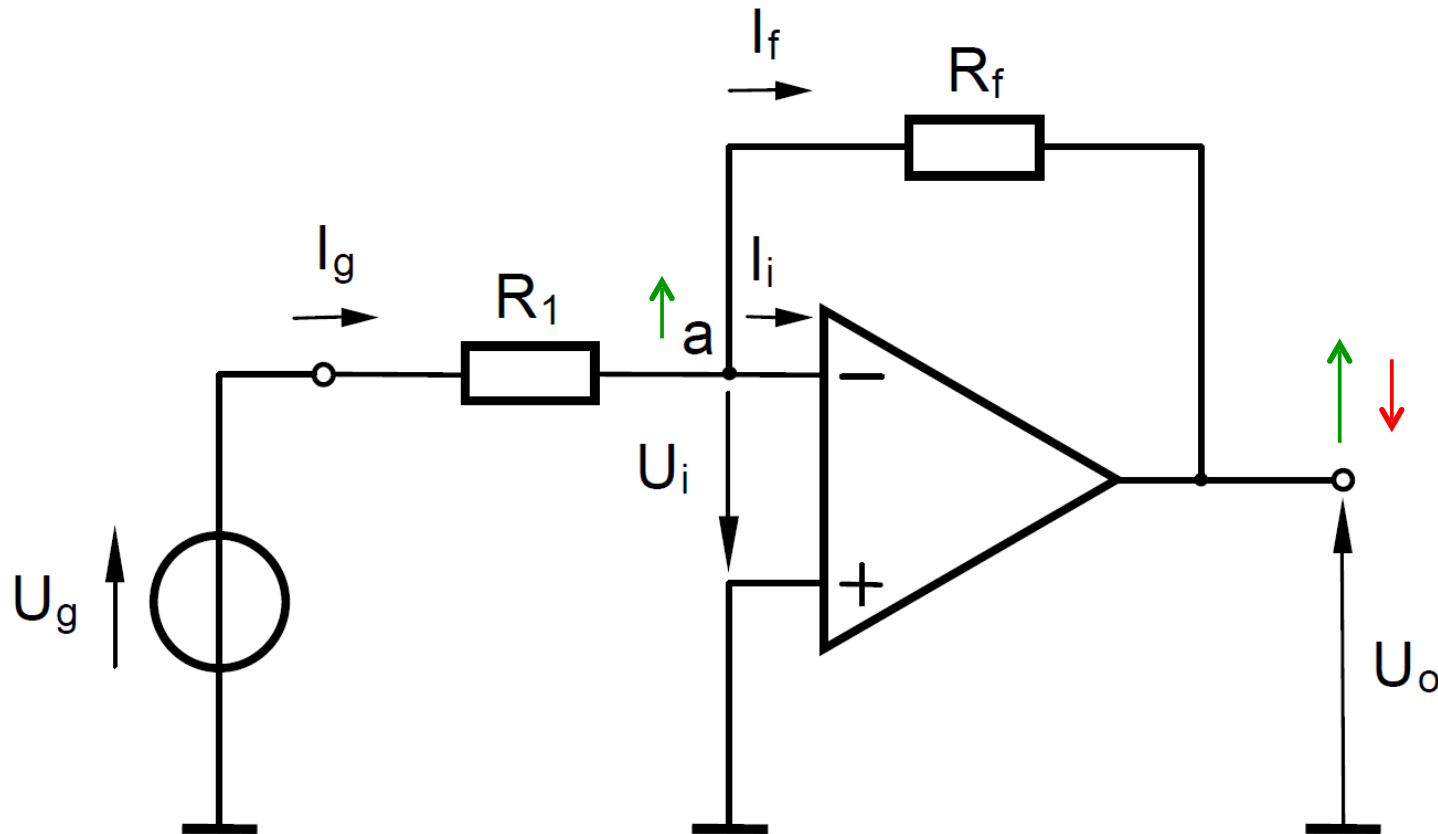


Virtuele massa

$$U_i = \frac{U_o}{A_{uo}} = \frac{U_o}{\infty} = 0V$$

Sparking on point a?
Virtuele massa

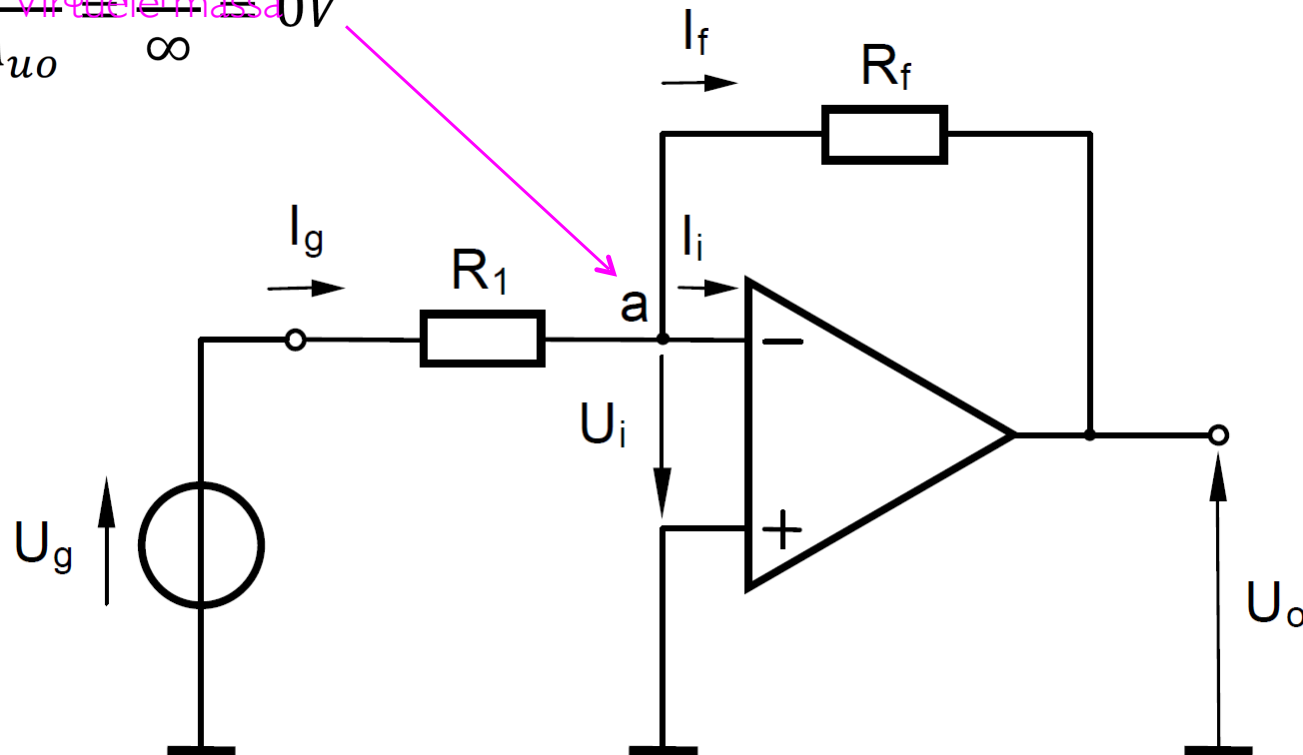

Spanningsversterking

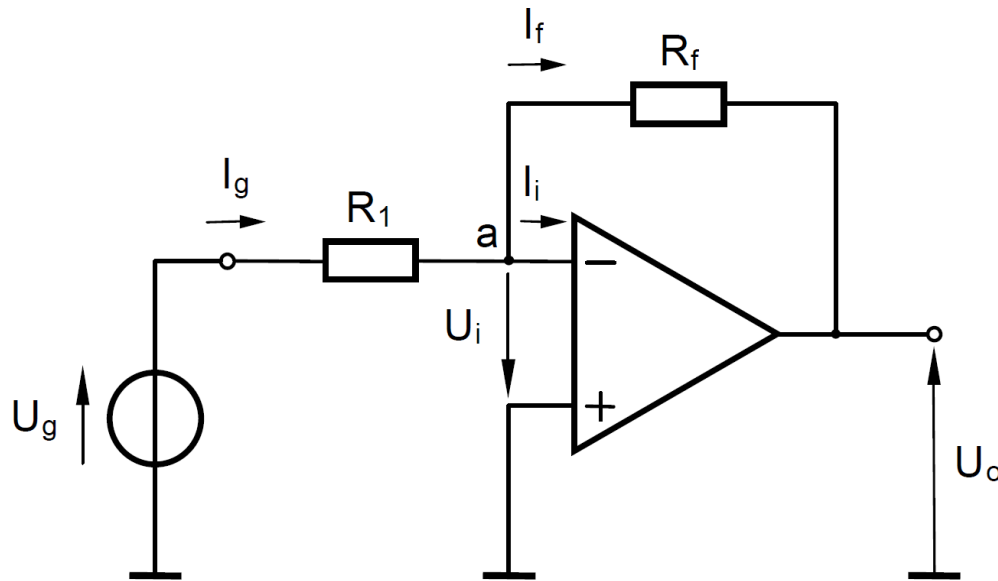

Opmerkingen

- signaal wordt geïnverteerd
- A_{uf} alleen bepaald door R_f en R_1
- A_{uf} dezelfde voor AC en DC

knooppunt a $\sum I = 0$



$$I_g = I_i + I_f$$

$$I_i = 0 \text{ waardoor: } I_g = I_f$$


$$\frac{U_g}{R_1} = -\frac{U_o}{R_f}$$

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_g} = -\frac{R_f}{R_1}$$

Tegenfase

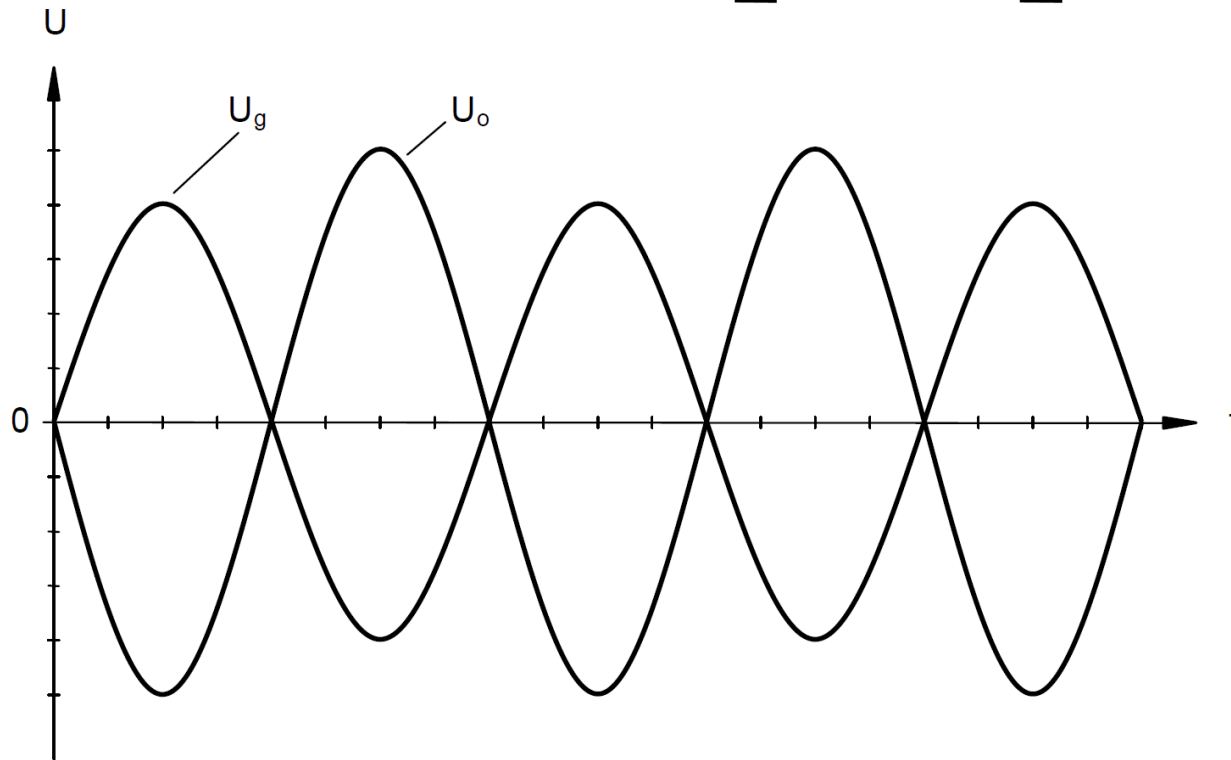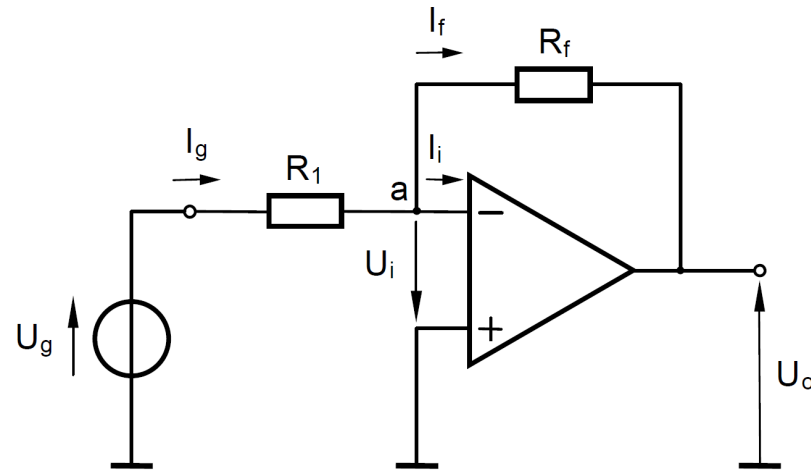

Blokschema inv. versterker

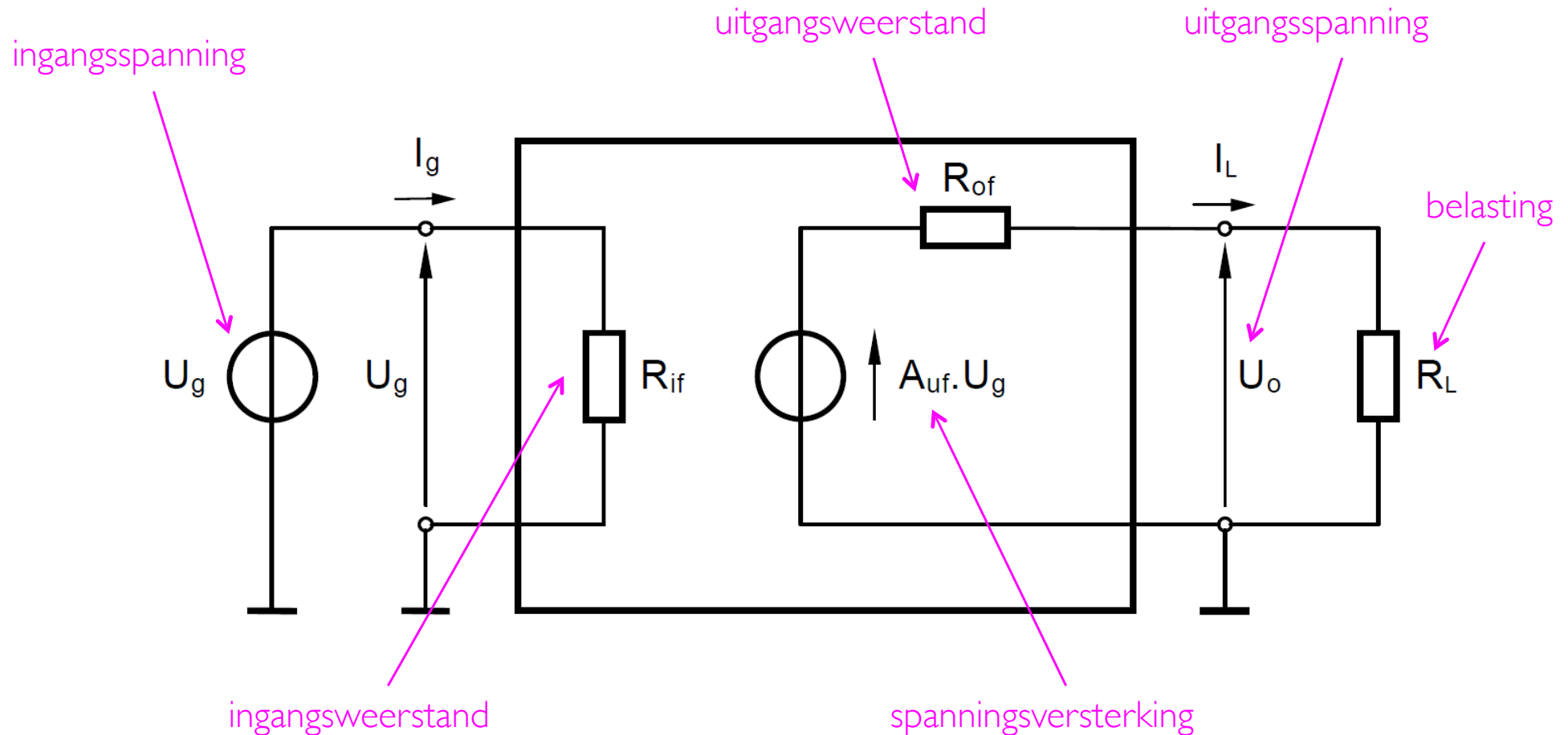

In- en uitgangsweerstand


$$R_{if} = \frac{U_g}{I_g} = \frac{U_g}{\frac{U_g}{R_1}}$$

$$R_{if} = R_1$$

$$R_{of} = 0$$

Bij belasting daalt de
uitgangsspanning niet!

Transferkarakteristiek

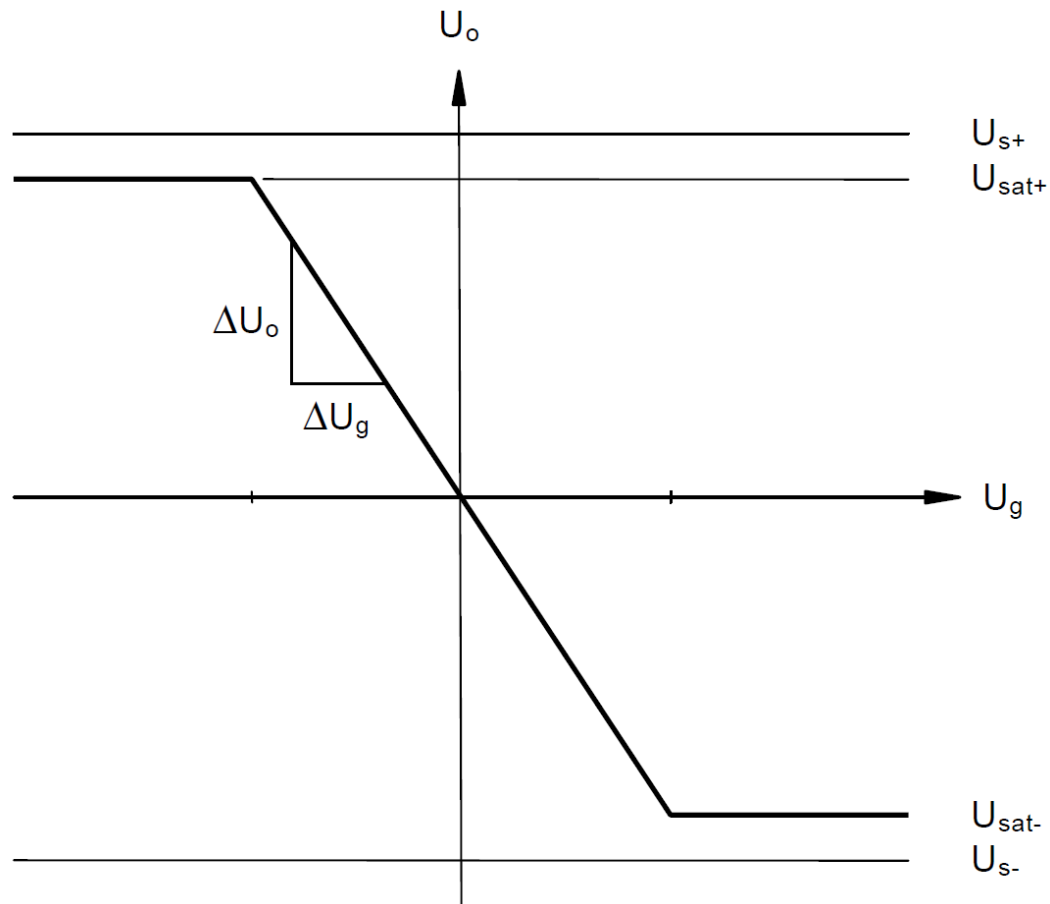


Statische versterking

$$A_{UF} = \frac{U_o}{U_g}$$

Dynamische versterking


$$A_{uf} = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_g}$$

Oversturing

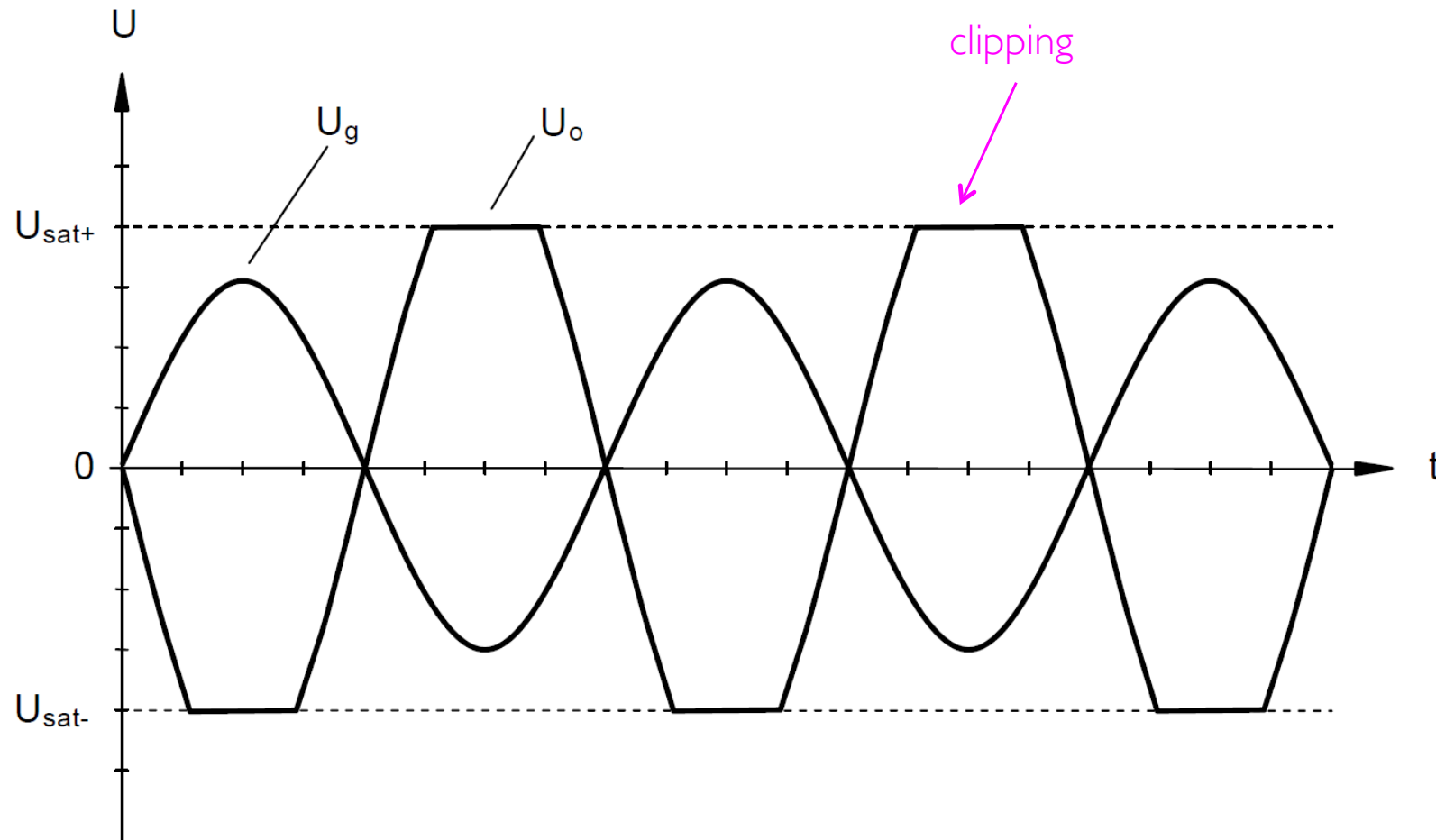


Asymmetrische voeding

Enkelvoudige voeding U_{s+}

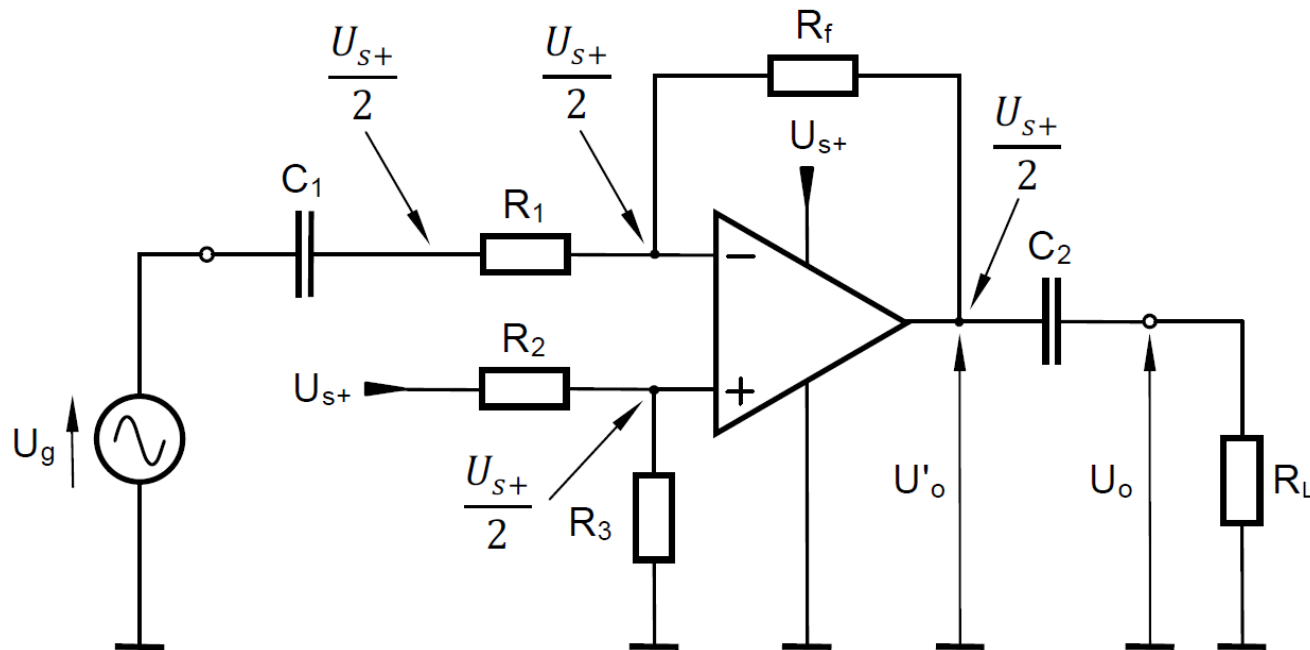


Bij $R_2 = R_3$

Signalen asymmetrische voeding

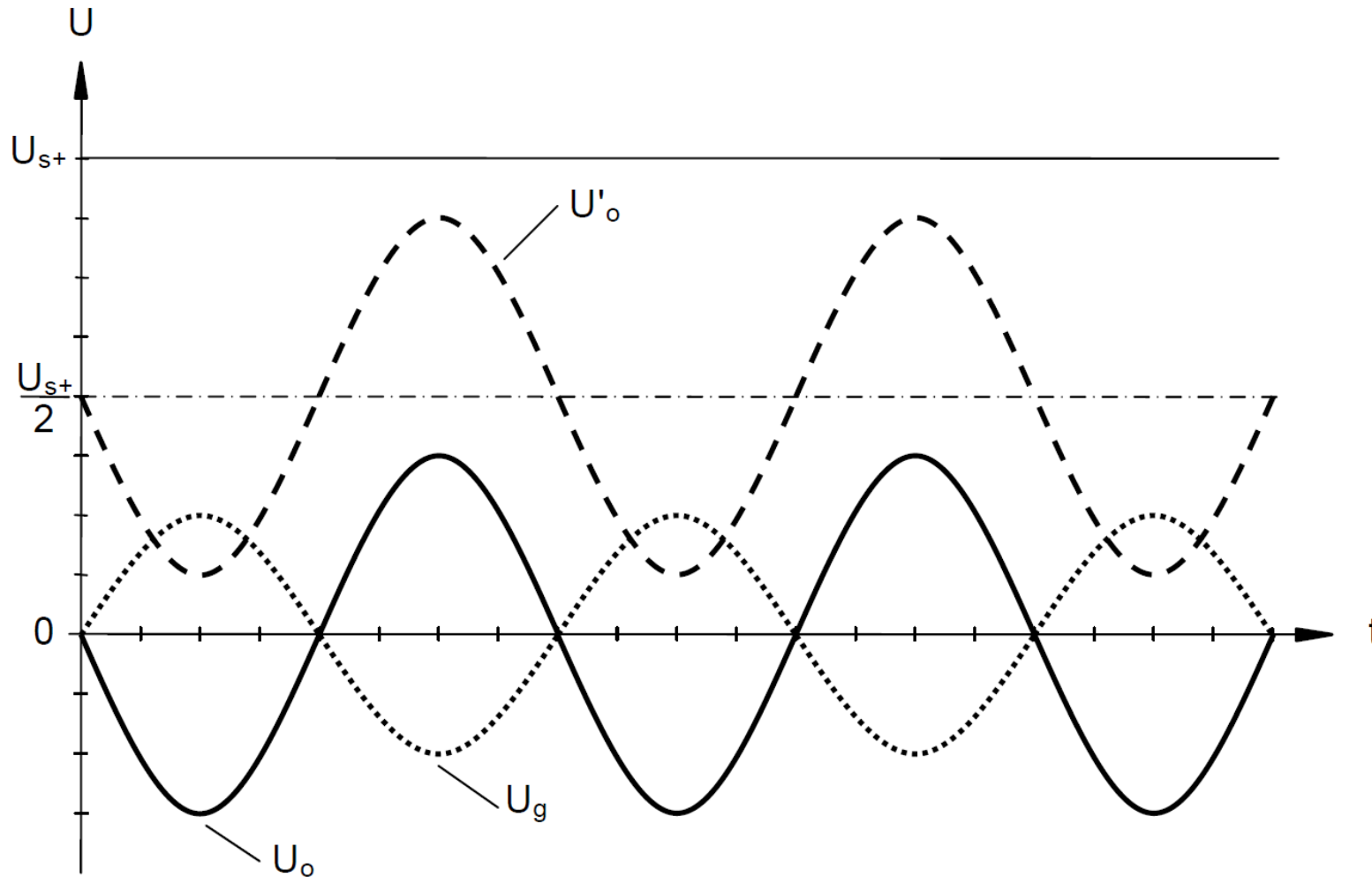

Oefening

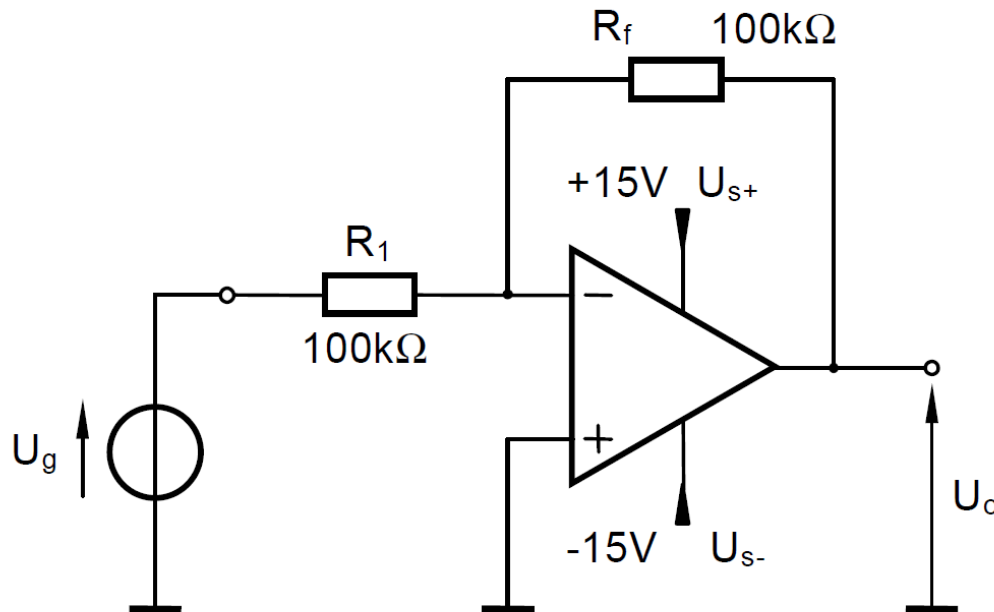Bepaal de spanningsversterking en de ingangsweerstand van de volgende versterker



Oplossing:

$$A_{uf} = \frac{U_o}{U_g} = -\frac{R_f}{R_1}$$
$$= -\frac{100 \cdot 10^3 \Omega}{100 \cdot 10^3 \Omega} = -1$$

$$R_{if} = R_1 = 100\text{k}\Omega$$

Dit is een inverter, $U_o = -U_g$